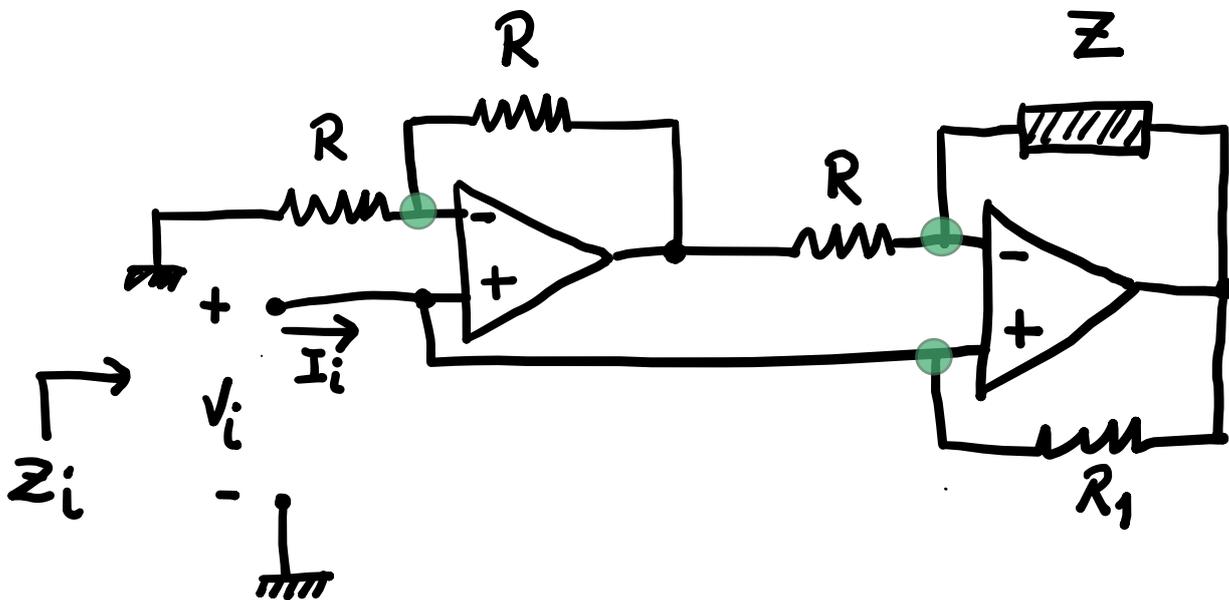


Para el circuito de la figura



A) Calcular la impedancia de entrada

B) Determinar que tipo de elemento deber ser Z y su valor junto con los valores de los parámetros R y R_1 para que visto desde la entrada el circuito se comporte como un inductor de valor 50mH.