



- a) Calcular el parámetro Admitancia (Y) del circuito.
- b) Calcular la ganancia, $\frac{V_o(s)}{V_i(s)}$ considerando que $(L_1 L_2 - M^2) = 1$.