

A) Calcular el equivalente de Norton y Thevenin del circuito desde los terminales de entrada.

B) Dibujar los equivalentes con sentidos y variables en sus componentes.

